
3-band equalizer

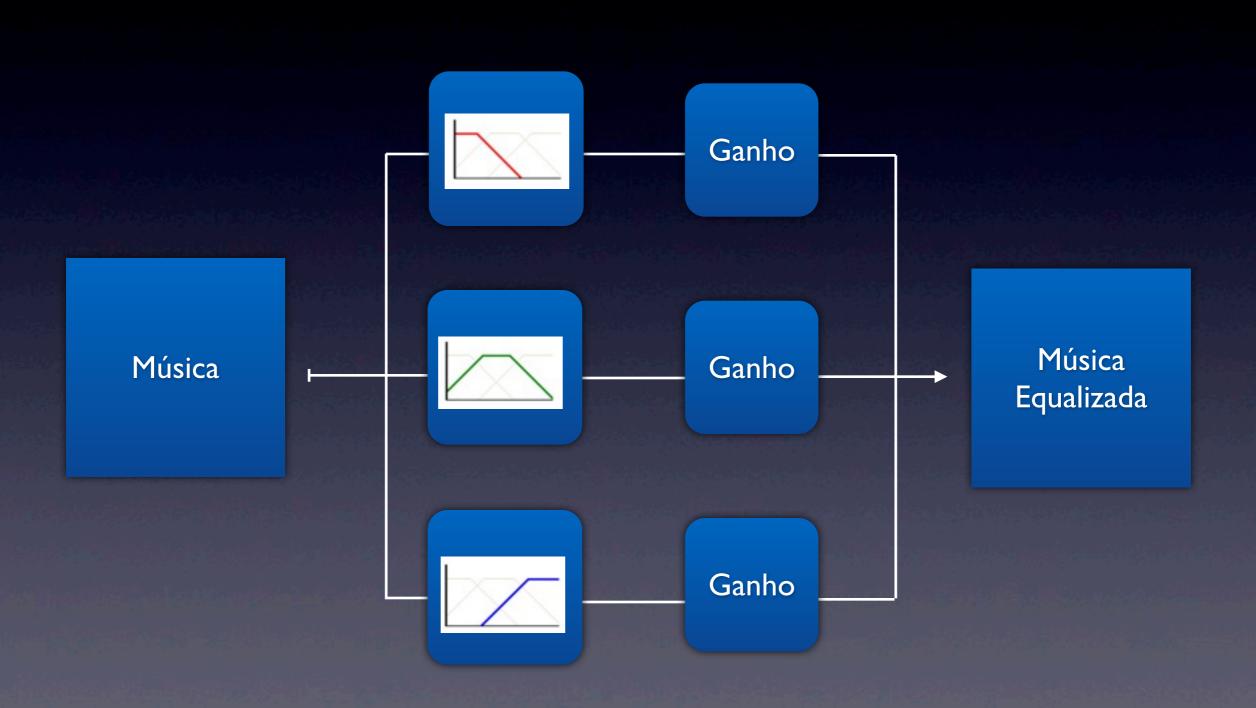

Filtros Butterworth

Filtros Butterworth

2ª Ordem

Filtros Butterworth

2ª Ordem

Ganho uniforme em passa faixa

Filtros Butterworth


2ª Ordem

Ganho uniforme em passa faixa

Queda brusca em frequências de corte


$$f = \frac{I}{2.\prod.R.C}$$


Componentes Utilzados

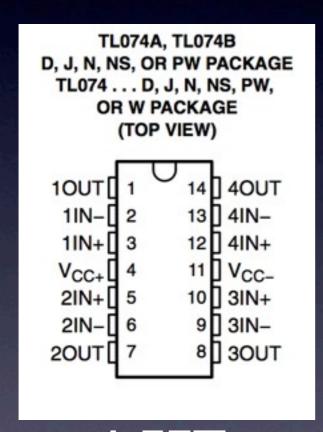


J-FET Baixo Ruído



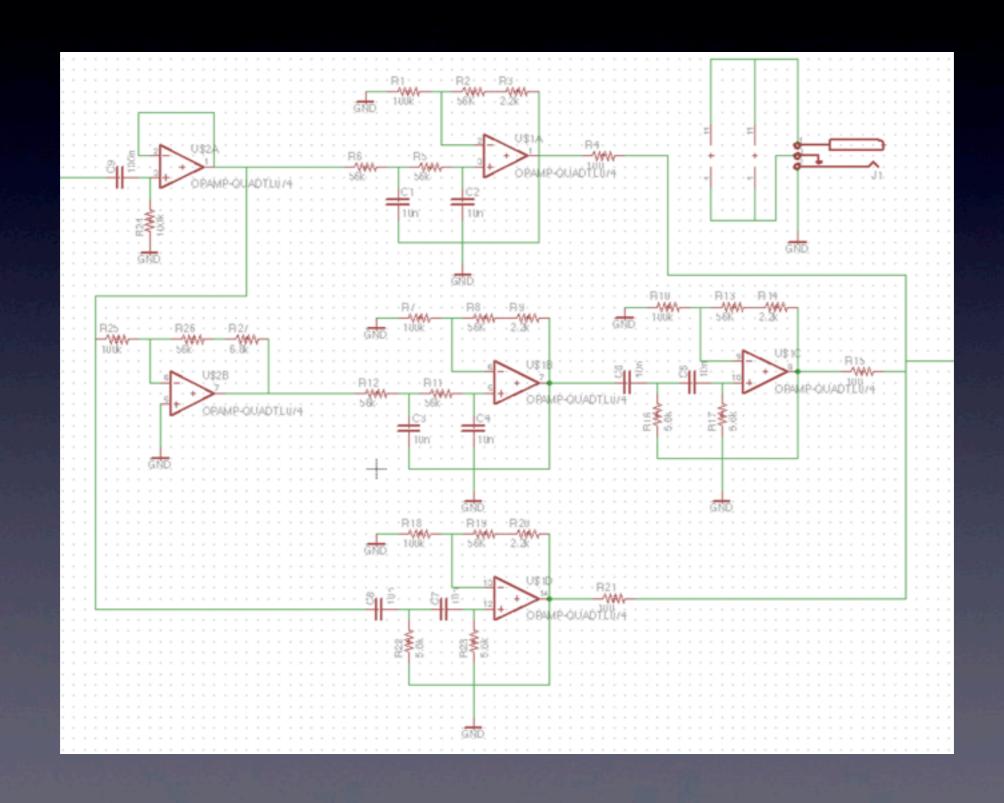


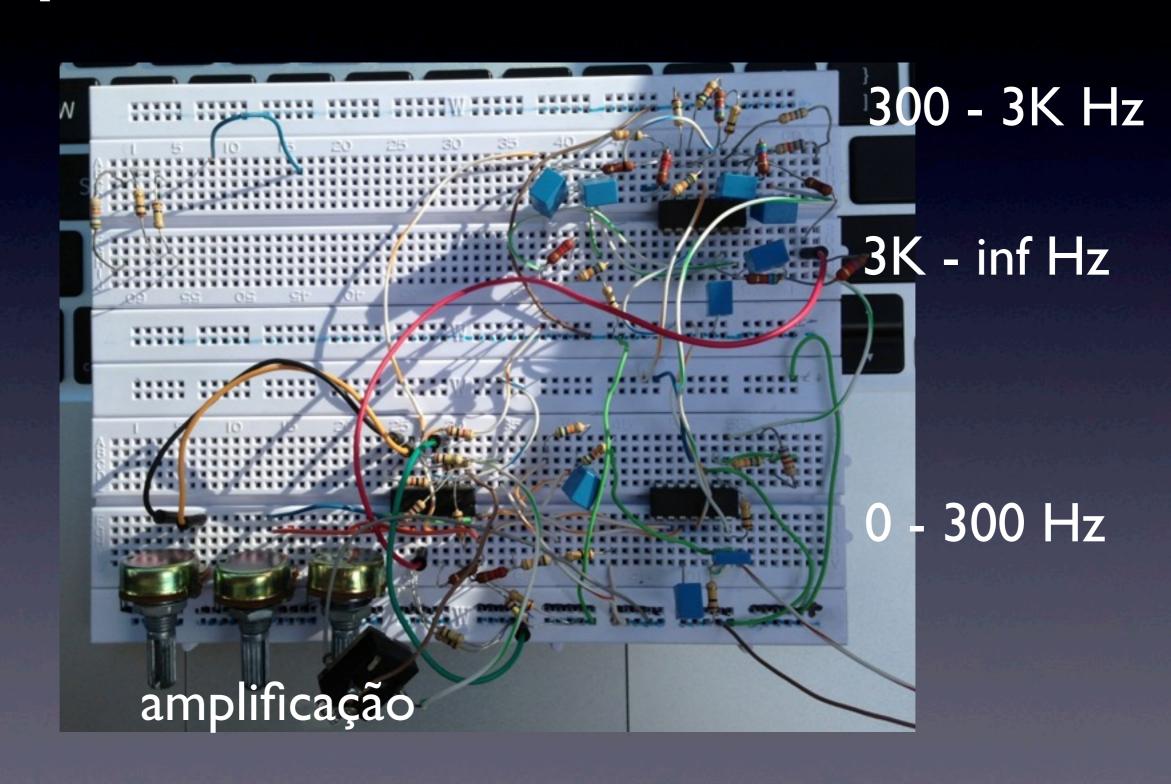


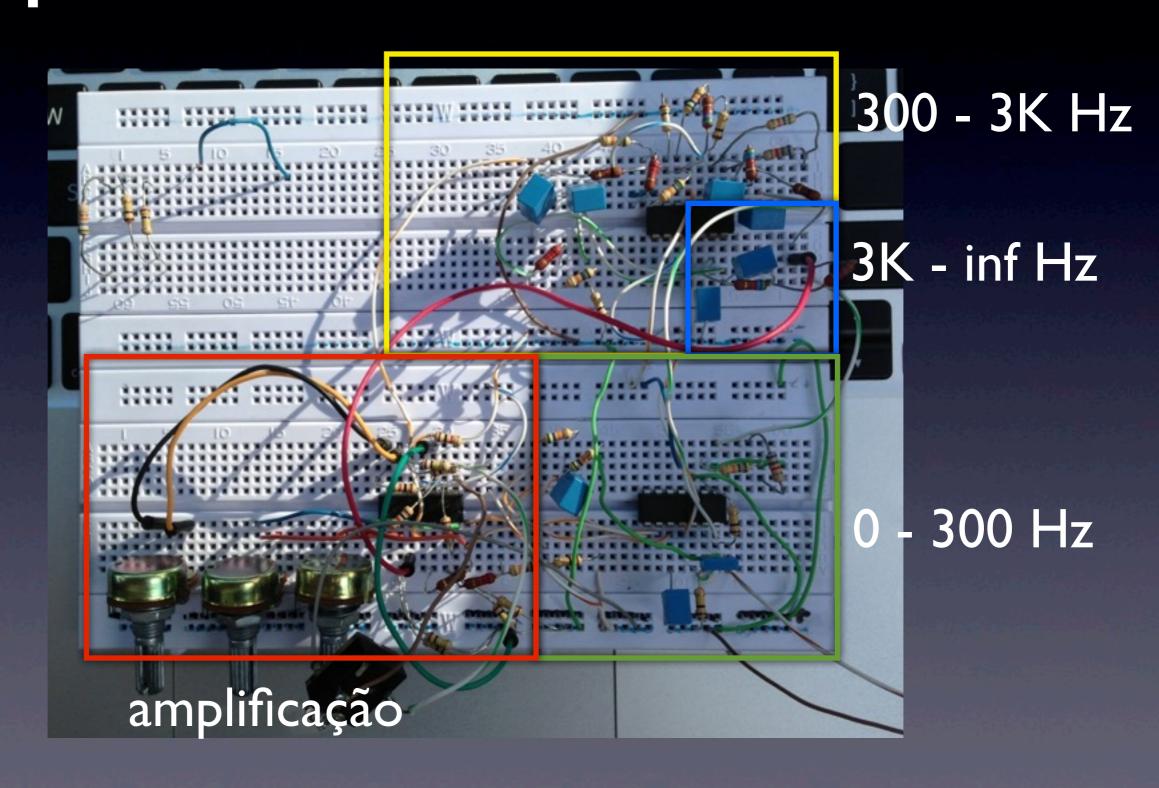



Problemas

- Ruido Aparente;
- Fisicamente Instável
- Necessita de fonte simétrica de 7V;

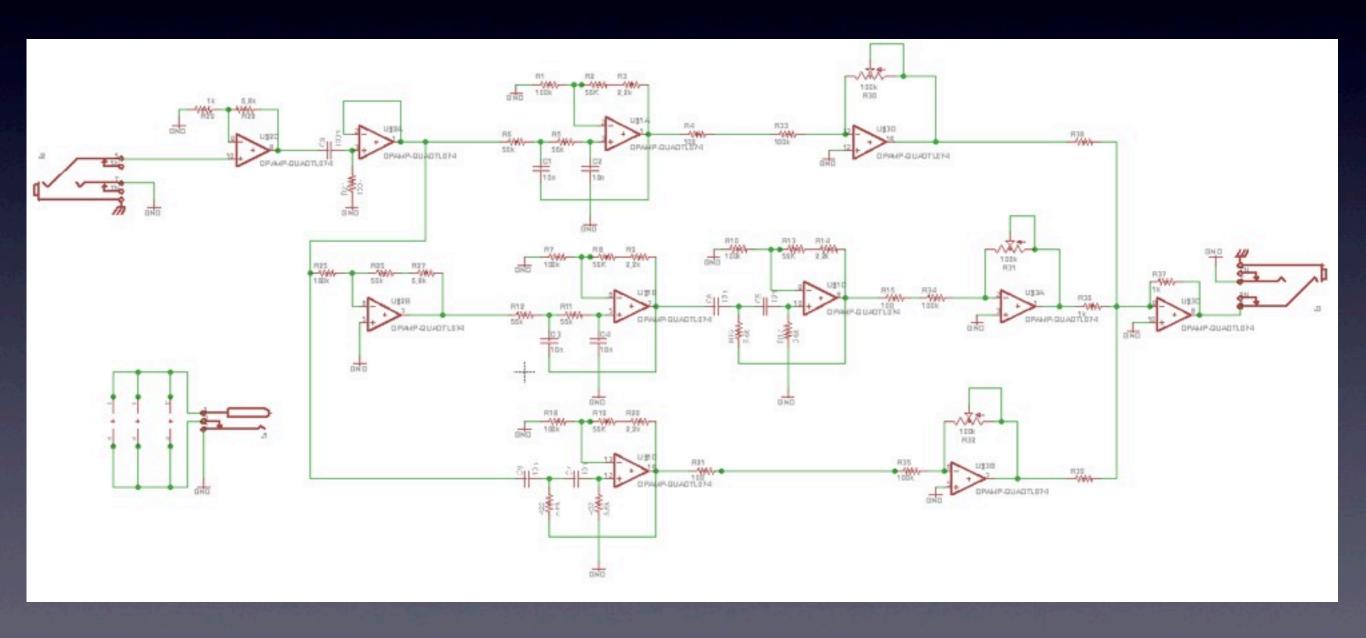

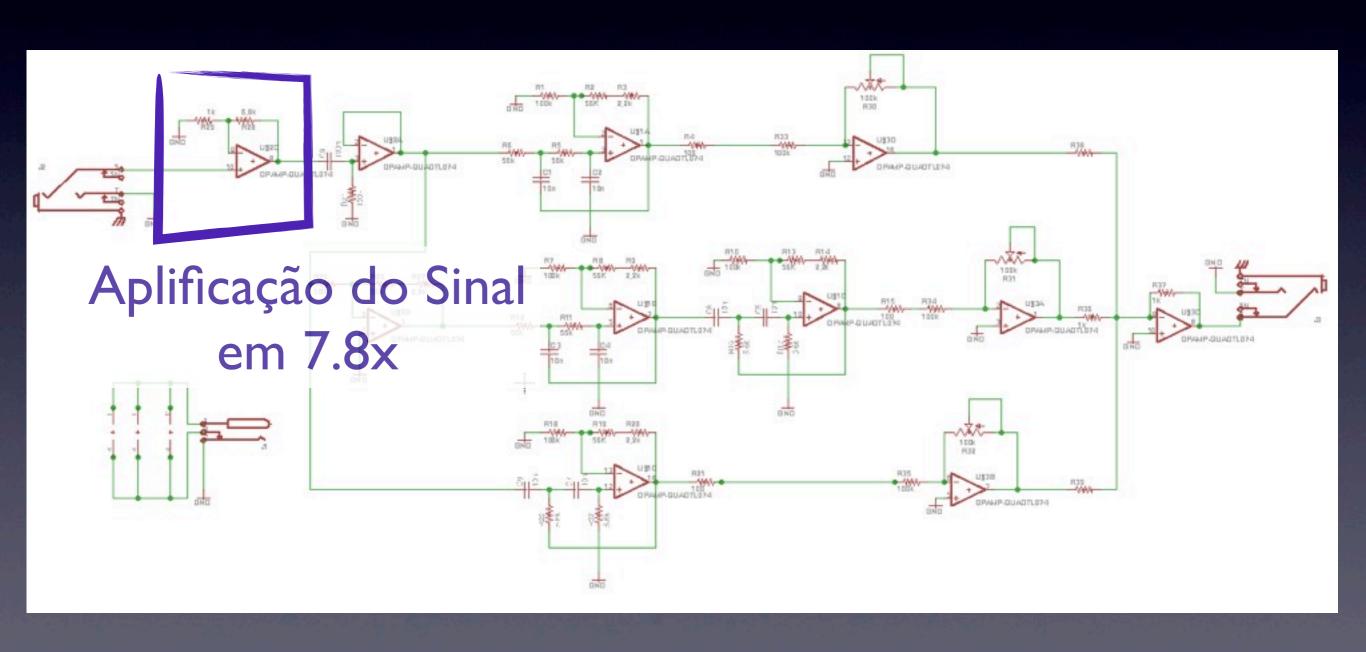


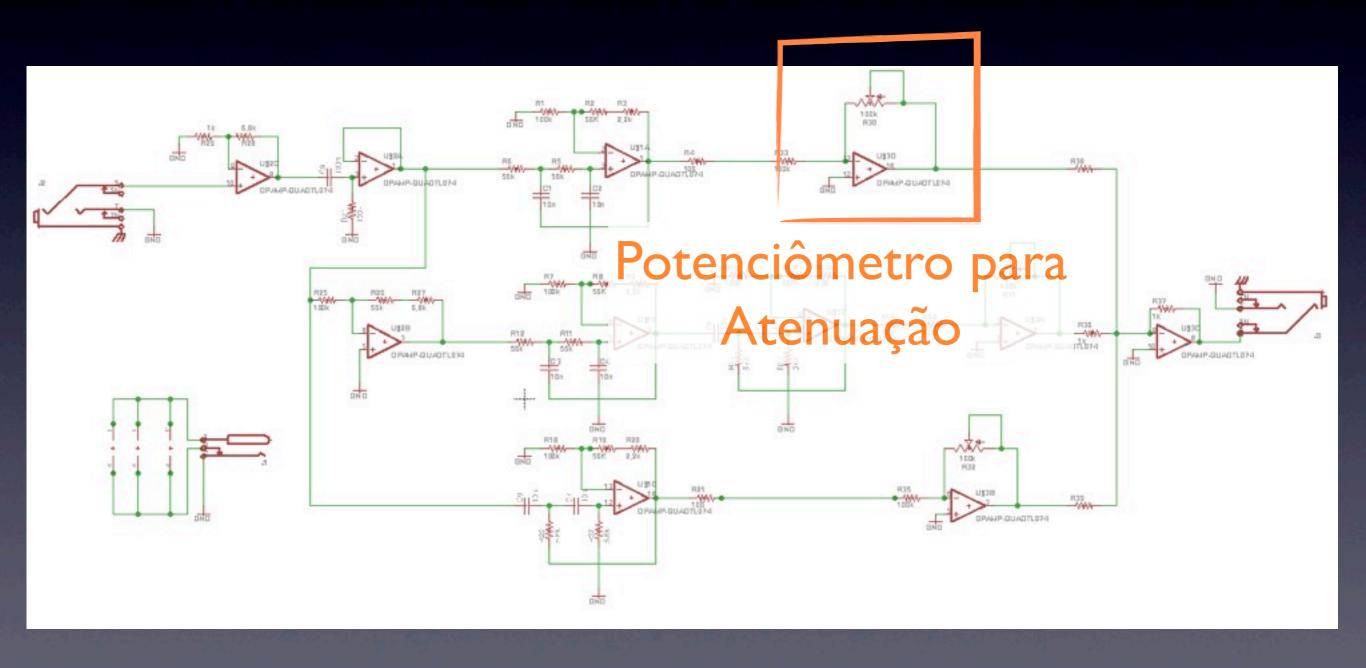

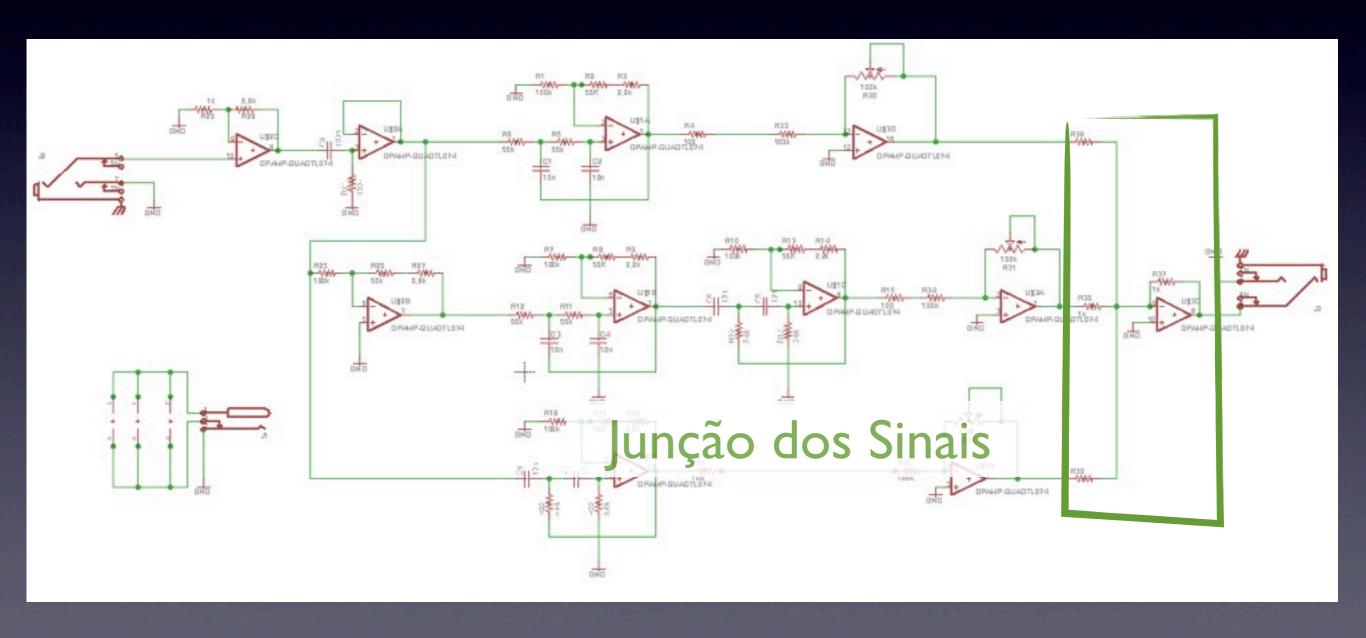


Modelo 2.0

8 cm

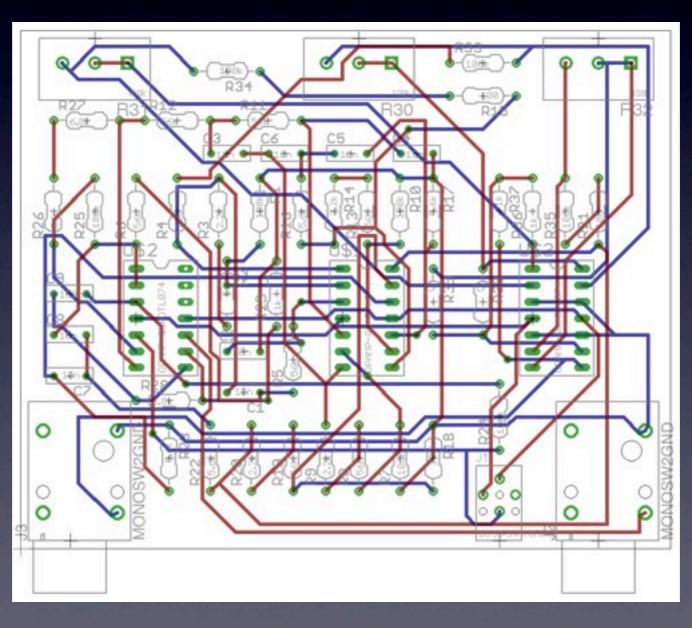

Modelo 2.0

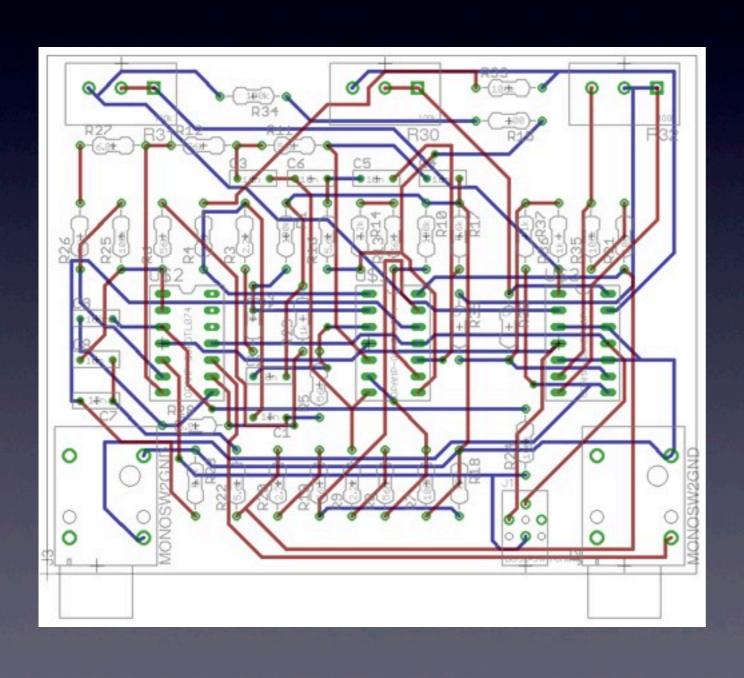


Trilhas pequenas

Dupla Face

Solda complicada


Modelo 2.0

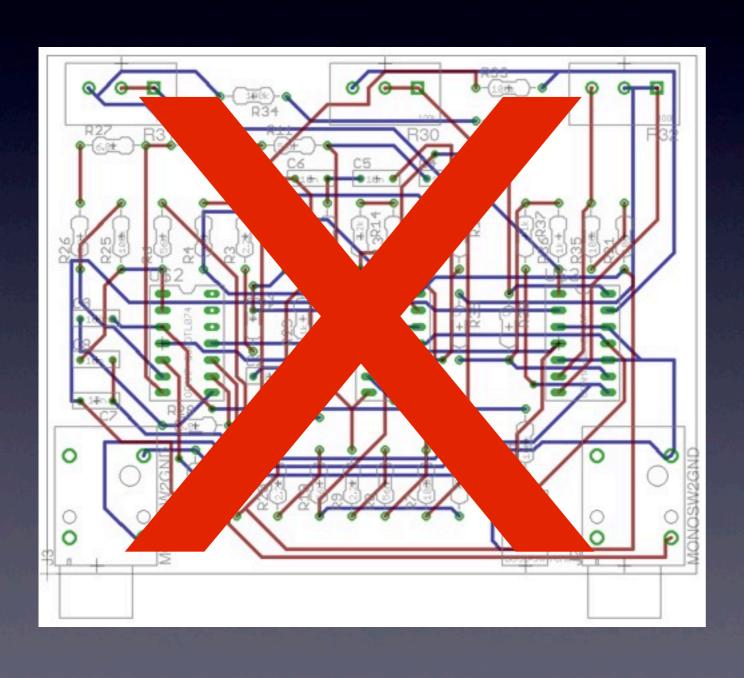



Trilhas pequenas


Dupla Face


Solda complicada

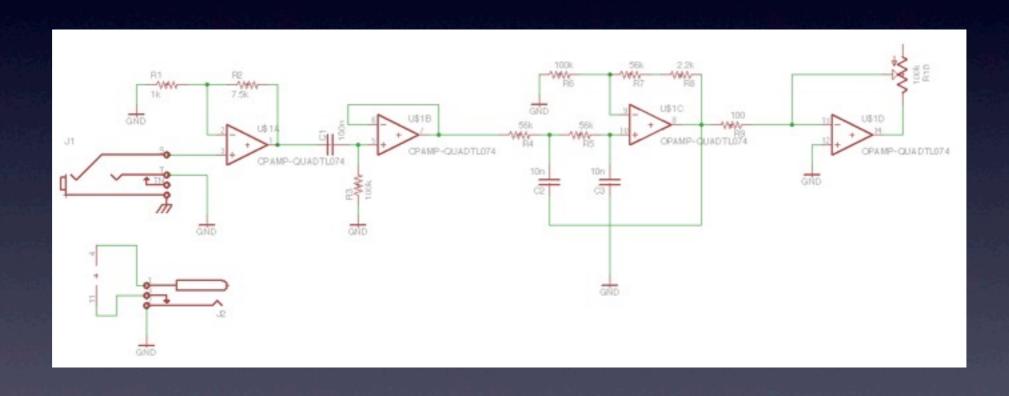


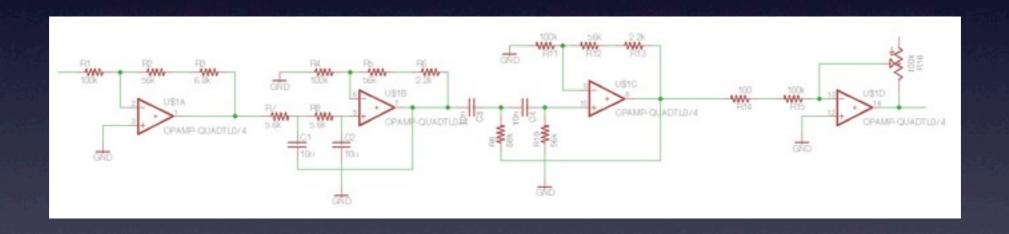

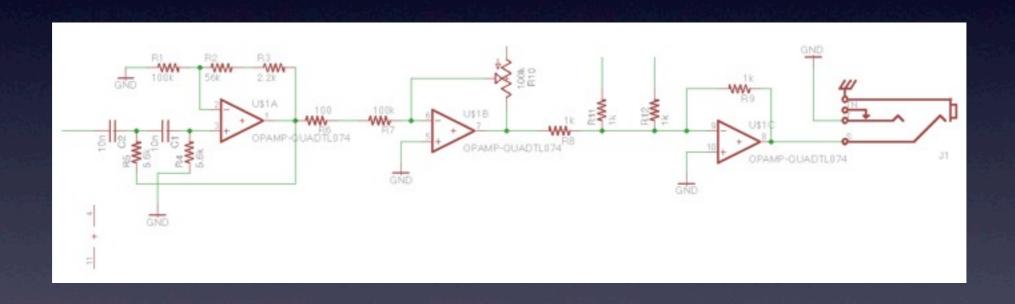

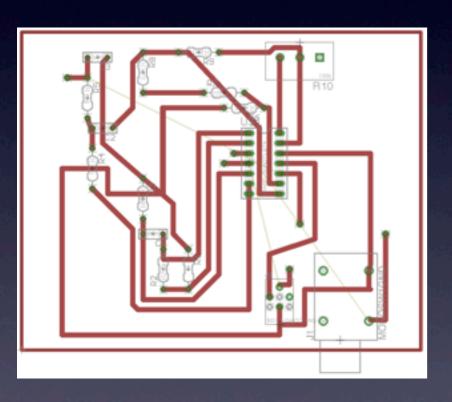

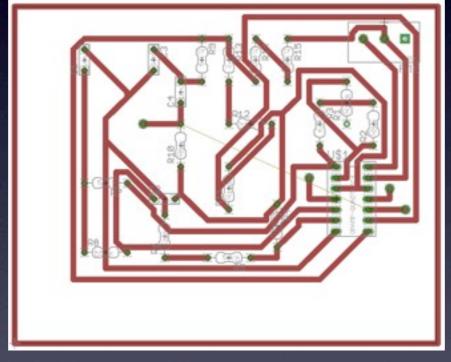


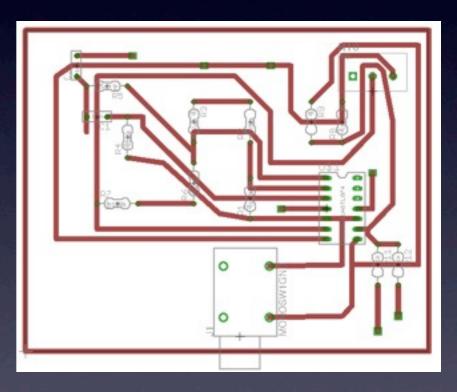









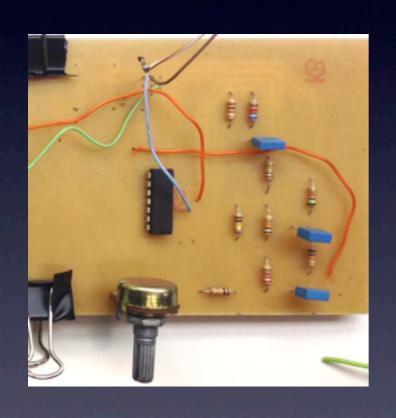

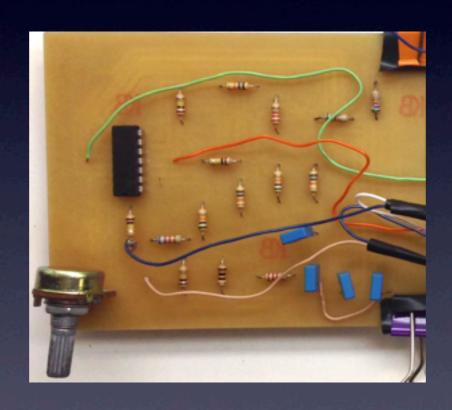


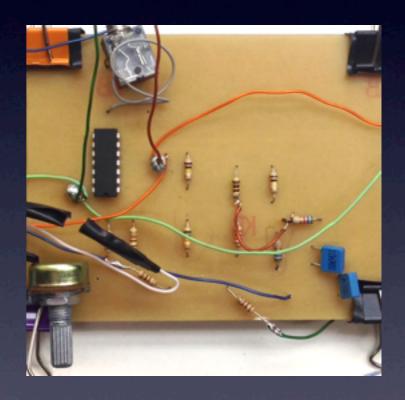







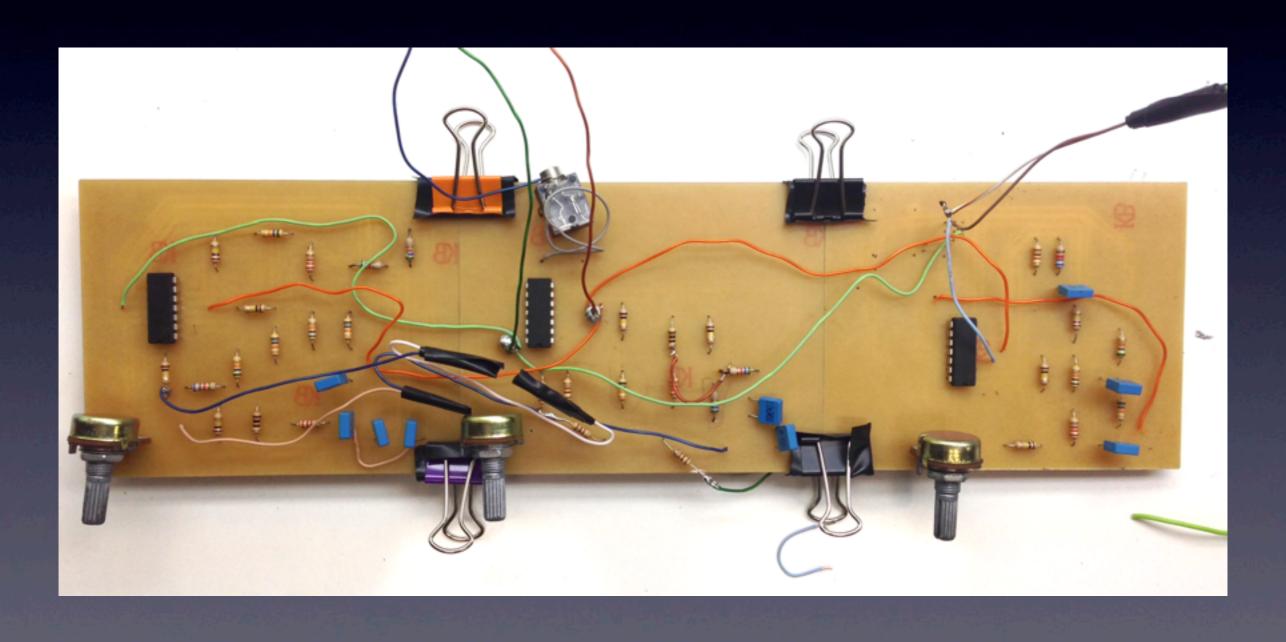



Próximos Passos

- Empilhar as placas a fim de reduzir espaço
- Criar uma case para o dispositivo
- Embutir um divisor de tensão

Bibliografia

- Integrated Electronics by Millman & Halkias McGraw-Hill.
- Microelectronic Circuits 6th edition

Daniel Sandoval
Guilherme Aleksanders
Pedro Salum Franco

Dúvidas?